תהילה חנאוויה - 325435956
הודיה בן שבת - 324857549

שאלה 1

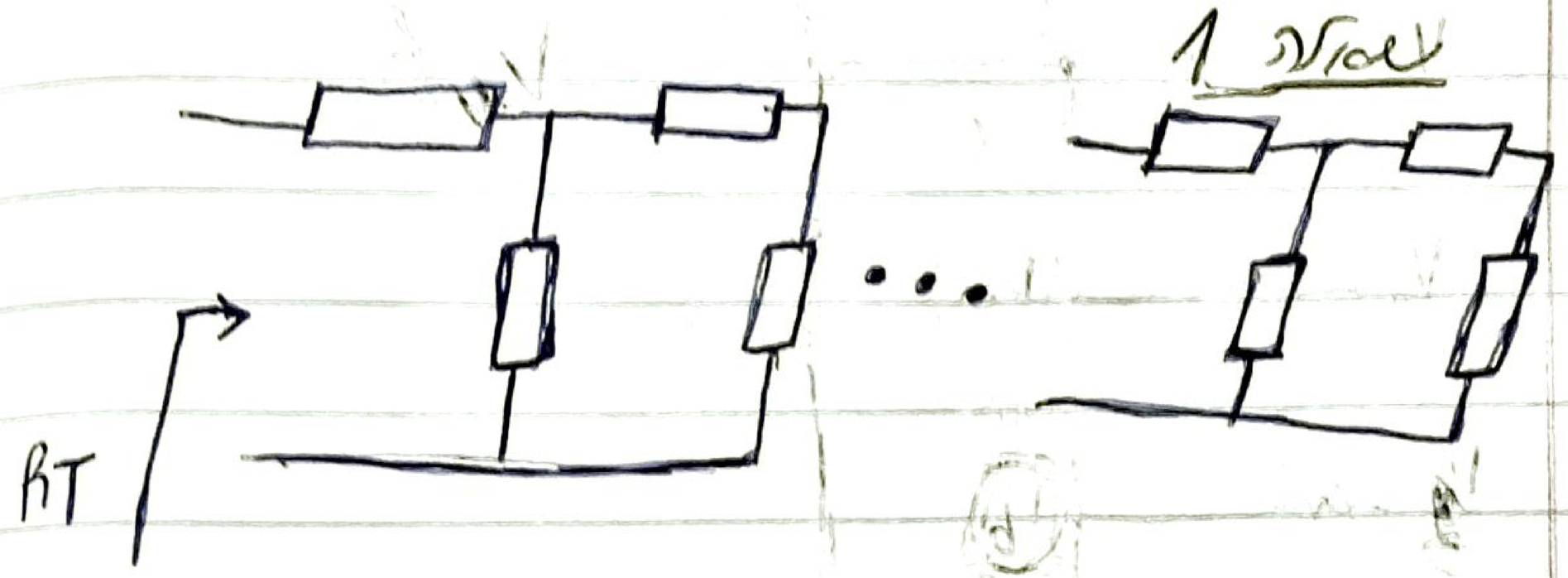

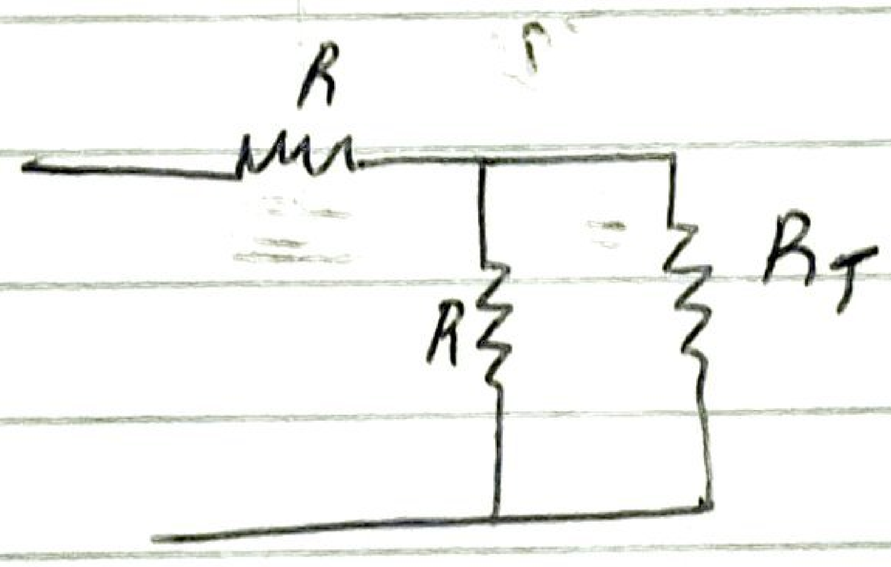

$R_T \parallel R + R$

במקביל $\frac{R \cdot R_T}{R + R_T} + R$

$$\boxed{R_T = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_T}} + R}$$

Scanned by TapScanner

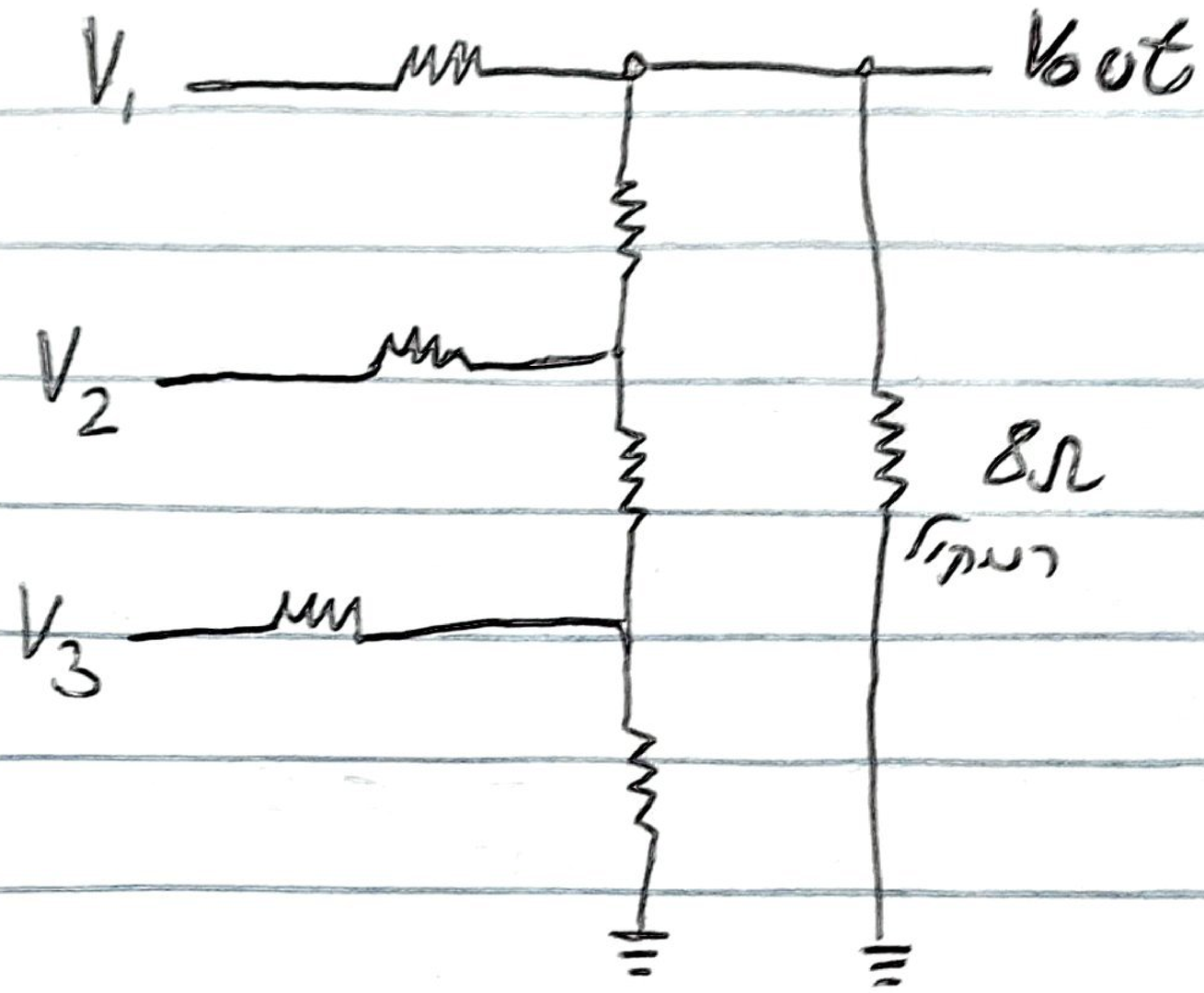

$$V_{out} = \frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_3}{8}$$

$$V_{out} = 0.5V_1 + 0.25V_2 + 0.125V_1$$

Scanned by TapScanner

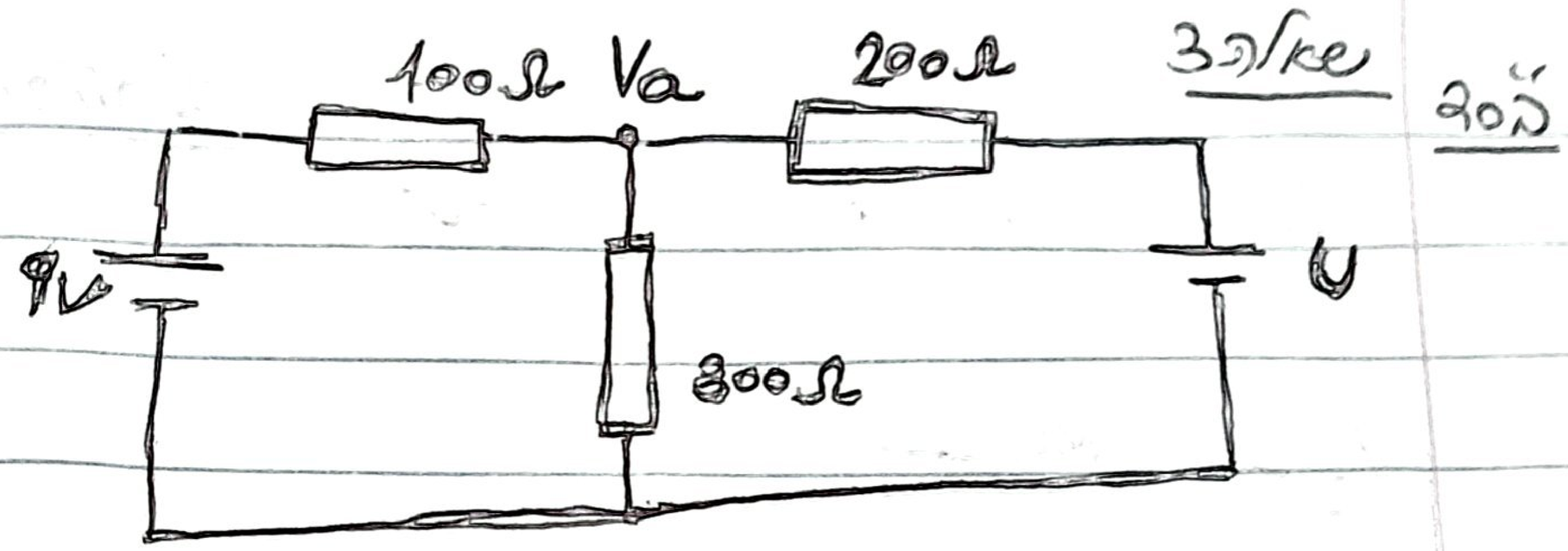

3מ/ke

20מ"מ

על מנת שהמקור U ישמש כצרכן ולא כמספק $U \leq Va$

$$\frac{Va-9}{100} + \frac{Va}{200} + \frac{Va}{300} = 0 \quad / \cdot 300$$

$$3Va - 27 + 1.5Va + Va = 0$$

$$5.5\,Va = 27 \quad / : 5.5$$

$$Va = 4.9\,V$$

כאשר $U \leq 4.9V$ המקור U ישמש כצרכן